22	**Answer: A**
	peak-to-peak voltage = 18 V peak voltage V_0 = 9.0 V The resistor is half-wave rectified. $V_{r.m.s.} = \frac{V_0}{2}$ $= \frac{9.0}{2}$ $= 4.5$ V $I_{r.m.s.} = \frac{V_{r.m.s.}}{R}$ $= \frac{4.5}{80}$ $= 0.056$ A