		r.m.s. current in secondary = 200 / 150 = 1.333 A mean resistor power = $V^2 / R = 200^2 / 150 = 266.7$ W = mean power provided by supply
22	**B**	$Q = It = 2.5 \times 10^{-6} \times 200 = 5.0 \times 10^{-4}$ C $C = Q / V = 5.0 \times 10^{-4} / 5 = 100 \times 10^{-6}$ F = 100 μF