27 Ans: C

No power lost thus Power in pri coil = 20 W
$P_p = V_p I_p$
$20 = V_p(2.0)$
$V_p = 10$ V

$N_p/N_s = 10/50 = 1/5$

28 Ans: C