6a	$Q = CV$ $= (220 \times 10^{-6})(6.0)$ $= 1.32 \times 10^{-3}$ C	C1 A1
b	$E = \frac{1}{2}CV^2$ $= \frac{1}{2}(220 \times 10^{-6})(6.0)^2$ $= 3.96 \times 10^{-3}$ J $= 4.0 \times 10^{-3}$ J	C1 A1
ci	Tangent drawn correctly	B1
ii	$V=V_0(1-e^{-t/RC})$ so the initial gradient is $\frac{dV}{dt}_{t=0} = \frac{V_0}{RC}$. tangent = 1V s^{-1} hence $CR = 6.0$ s (accept 5.4 to 6.6s)	C1 A1
iii	$CR = 6.0$ $R = \frac{6.0}{C}$ $= \frac{6.0}{220 \times 10^{-6}}$ $= 2.7 \times 10^4\ \Omega$ $= 27$ kΩ	C1 A1